

Cipta sendiri penggera keselamatan di rumah

HARI Raya semakin menjelang. Teorinya ramai yang sudah bersedia sedia untuk pulang ke kampung halaman. Peningnya anda menantikan cara terbaik bagi membolehkan rumah kediaman anda ditinggalkan dalam keadaan selamat.

Di sini diberikan rekam sistem penggera keselamatan yang direka khas bagi mereka yang akan meninggalkan kediaman semasa musim perayaan hari ini.


Sistem ini membantu memberi amaran awal sekiranya berlaku kejadian pecah rumah dan pencurian. Untuk membuas sistem penggera keselamatan ini, kita memerlukan alatan seperti berikut:

Berdasarkan gambar rajah, wayar yang digunakan adalah kecil dan berair antara satu dan dua milimeter (mm) sahaja yang boleh didapati di kedai elektrik.

Wayar yang digunakan perlu disambungkan ke bekalan tenaga 12 volt sebelum di sambung ke horn kereta.

Ragi memasukkan bateri tidak lemah sepanjang pemasangan sistem ini, dan semua meningkatkan rumah, jangan lupa sedia pengira bateri yang boleh didapati di kedai elektrik dengan harga anggaran RM45.

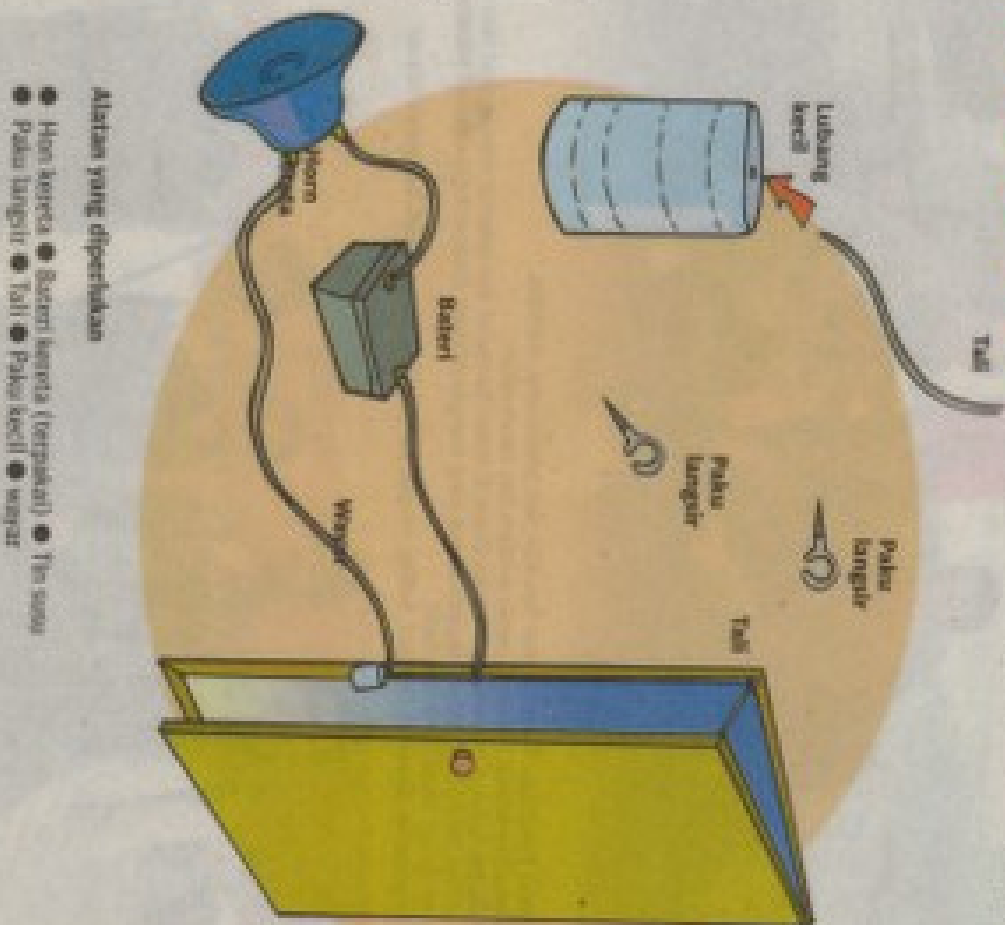Sekiranya permasalahan dan pertanyaan boleh emelian terus kepada msd@ididesign.com.my Selamat menaroka.



Alatan yang diperlukan

- Horn kereta ● Bateri tenaga (terpencil) ● Tin susu
- Paku langgar ● Tali ● Paku kecil ● wayar



Langkah I :
Puar lubang di bahagian atas dan bawah tin susu

Langkah II-
Masukkan tali ke dalam lubang sehingga menyentuh tin kemudian las bersama wayar

Langkah III: Pasangkan paku kecil pada bingkai pintu

Langkah IV: Pasangkan tali pada bahu pintu sebelah atas

Langkah V : Masukkan tali pada lubang langgar (1) yang dipasang pada bingkai pintu sebelah atas

Langkah VI : Pada bahagian paku langgar (2) sambungkan dengan wayar yang dihubungkan kepada bateri

Langkah VIII : Sambungkan wayar yang dihubungkan daripada bahagian tin kepada horn kereta.